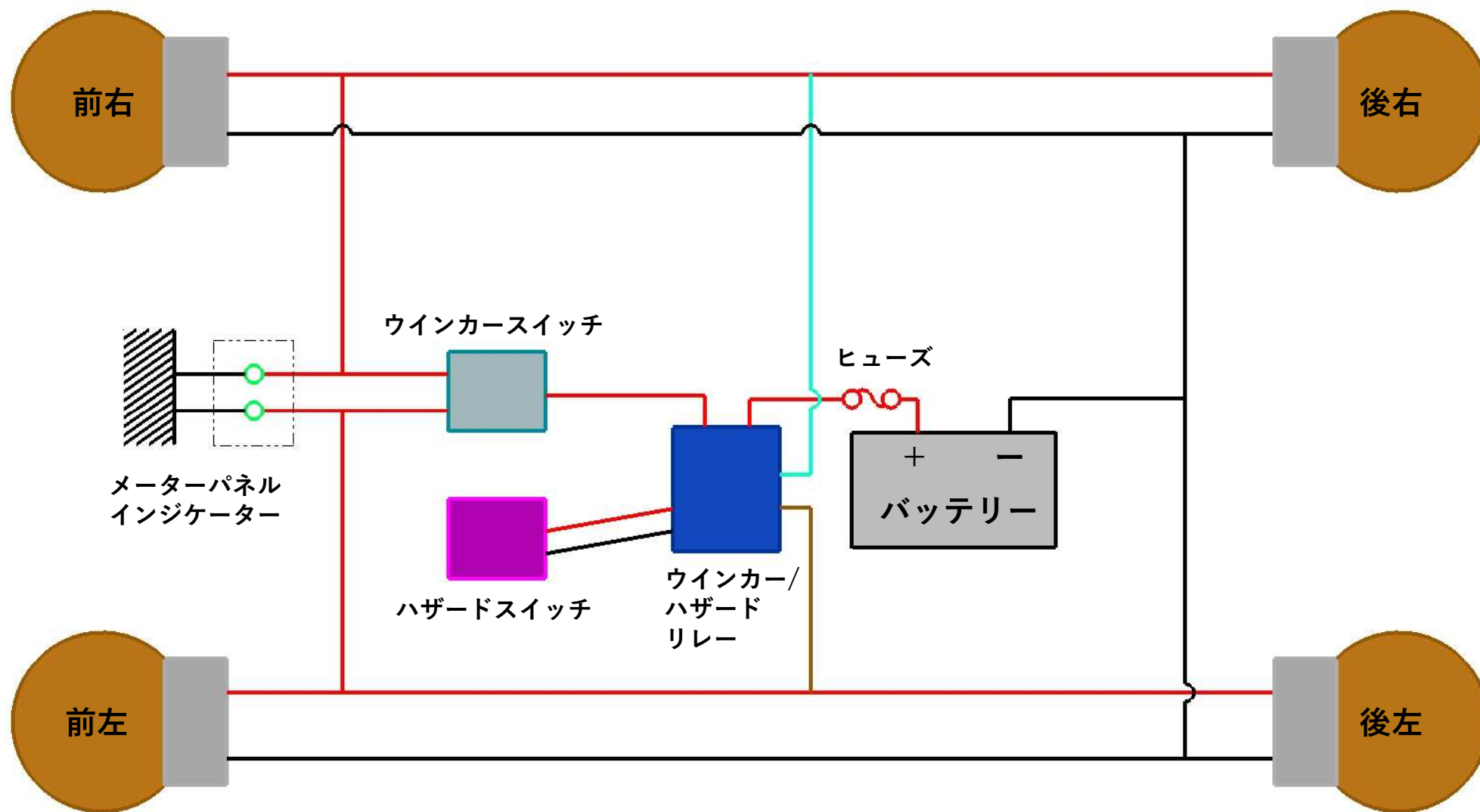


ウインカー配線例



使用する部材（例）

- ウィンカー（前後）は視認性の良いものを使ってください。
普通の電球の場合12V/21W程度、LEDの場合同等以上の輝度の物を想定しています。
- ウィンカーリレーは(株)デイトナ製ハザード機能付きLEDウィンカーリレー95441を使うことを想定しました。
<https://www.daytona.co.jp/products/single-95441-genre>
- ウィンカースイッチはON-OFF-ONタイプで容量が確保されているものを使用します。
例：エーモン工業3207
https://www.amon.jp/products2/detail.php?product_code=3207
- ハザードはON-OFFタイプで容量が確保されているもの
例：エーモン工業3203
https://www.amon.jp/products2/detail.php?product_code=3203
- ヒューズを使用してください
- 走行時消し忘れを防ぐためにドライバーが確認できるインジケータランプを付けることを推奨します。